

Contents

Practico 3	2
1)	2
a)	2
b)	2
c)	3
d)	3
2)	4
a)	4
b)	4
c)	5
3)	5
a) $x.y + x.y'$	5
f) $y.(w.z' + w.z) + x.y$	7
4)	9
a)	9
c)	11
5)	11
d)	13
6)	14
7)	14
A)	14
a)	14
b)	14
c)	15
d)	15
B)	15
8)	16
a)	16
b)	16
d)	16
e)	17
9)	17
a)	17
b)	18
10)	18

a)	18
b)	19
11)		19
a)	19
b)	20
c)	20
d)	20

Practico 3

1)

a)

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

b)

Minterminos:

$$S = A'B'C'D + A'B'CD' + A'BC'D' + A'BCD + AB'C'D' + AB'CD + ABC'D + ABCD'$$

Maxiterminos:

$$S = (A+B+C+D) * (A+B+C'+D') * (A+B'+C+D') * (A+B'+C'+D) * (A'+B+C+D') * (A'+B+C'+D) * (A'+B'+C+D) * (A'+B'+C'+D')$$

c)

Partamos de la suma de miniterminos.

$$S'' = (A'B'C'D + A'B'CD' + A'BC'D' + A'BCD + AB'C'D' + AB'CD + ABC'D + ABCD')$$

$$= ((A'B'C'D)' * (A'B'CD')' * (A'BC'D')' * (A'BCD)' * (AB'C'D')' * (AB'CD)' * (ABC'D)' * (ABCD)')$$

d)

2)

a)

A	B	C	D	E	Err
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0

b)


Minterminos:

$$S = A'B'CDE + A'BC'DE + A'BCD'E + A'BCDE' + AB'C'DE + AB'CD'E + AB'CDE' + ABC'D'E + ABC'DE' + ABCD'E'$$

$$\text{Maxiterminos: } S = (A+B+C+D+E) * (A+B+C+D+E') * (A+B+C+D'+E) * (A+B+C+D'+E') * (A+B+C'+D+E) * (A+B+C'+D+E') * (A+B+C'+D'+E)$$

$$\begin{aligned}
 & * (A+B'+C+D+E) * (A+B'+C+D+E') * (A+B'+C+D'+E) * (A+B'+C'+D+E) \\
 & * (A+B'+C'+D'+E') * (A'+B+C+D+E) * (A'+B+C+D+E') * (A'+B+C+D'+E) \\
 & * (A'+B+C'+D+E) * (A'+B+C'+D'+E') * (A'+B'+C+D+E) * (A'+B'+C+D'+E') \\
 & * (A'+B'+C'+D+E') * (A'+B'+C'+D'+E) * (A'+B'+C'+D'+E') *
 \end{aligned}$$

c)

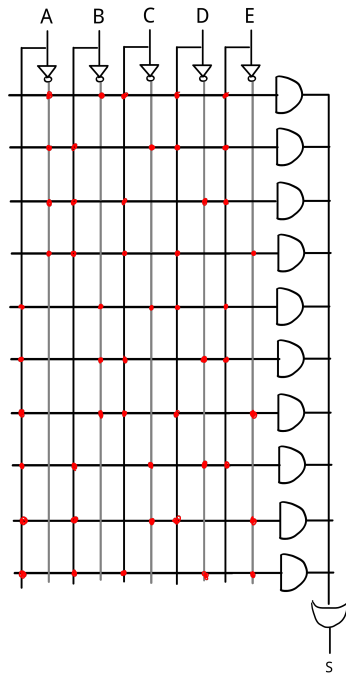


3)

a) $x.y + x.y'$

x	y	F
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1


$x \backslash y$		0	1
0			
1	1	1	

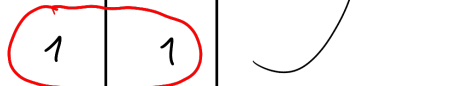

f) $y.(w.z' + w.z) + x.y$

x	y	w	z	$y.(w.z'+w.z)$	$x.y$	f
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
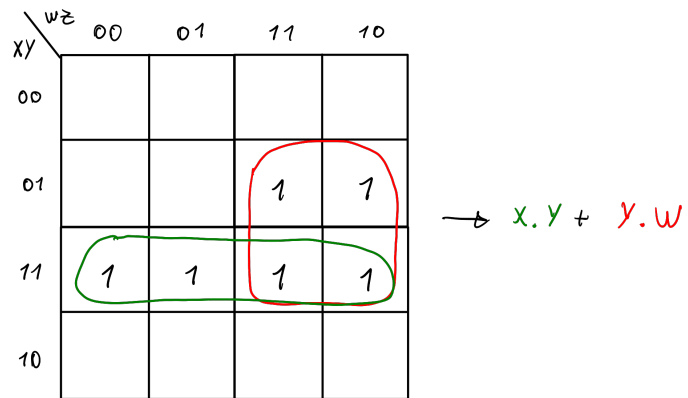
$$S = x'yz' + x'yz + xyw'z' + xyw'z + xywz' + xywz$$




4)

a)

(f₁)

x3	x2	x1	x0	F(x3,x2,x1,x0)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0
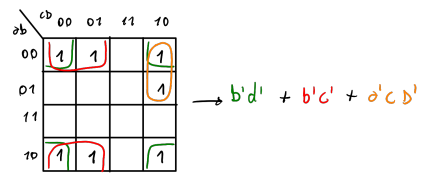
$$S = a'b'c'd' + a'b'c'd + a'b'cd' + a'bcd' + ab'c'd' + ab'c'd + ab'cd'$$




c)

(f_3)




x2	x1	x0	F(x2,x1,x0)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$S = a'bc + ab'c' + abc' + abc$$

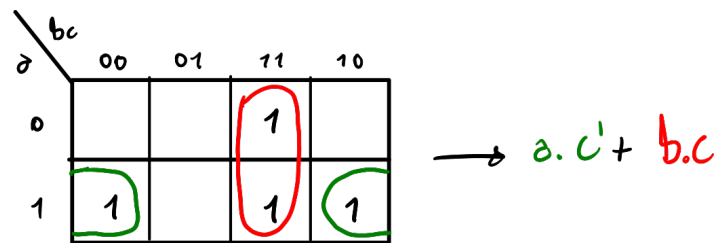


5)

A1	A2	B1	B2	M	I	m
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0

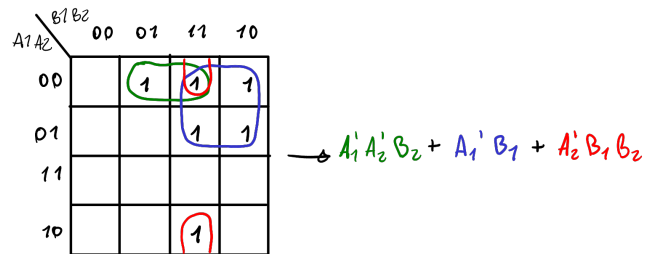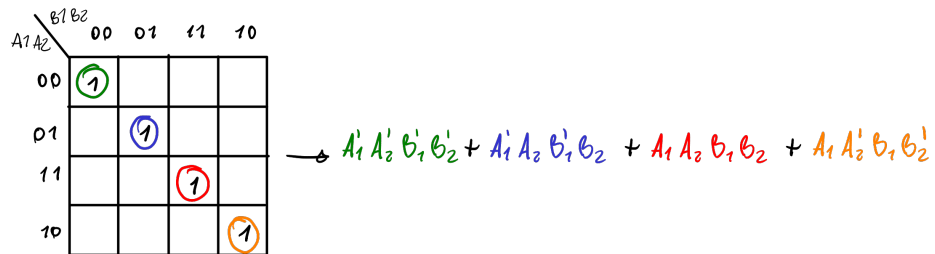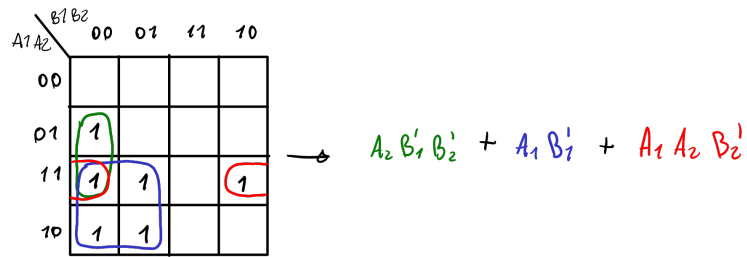

d)

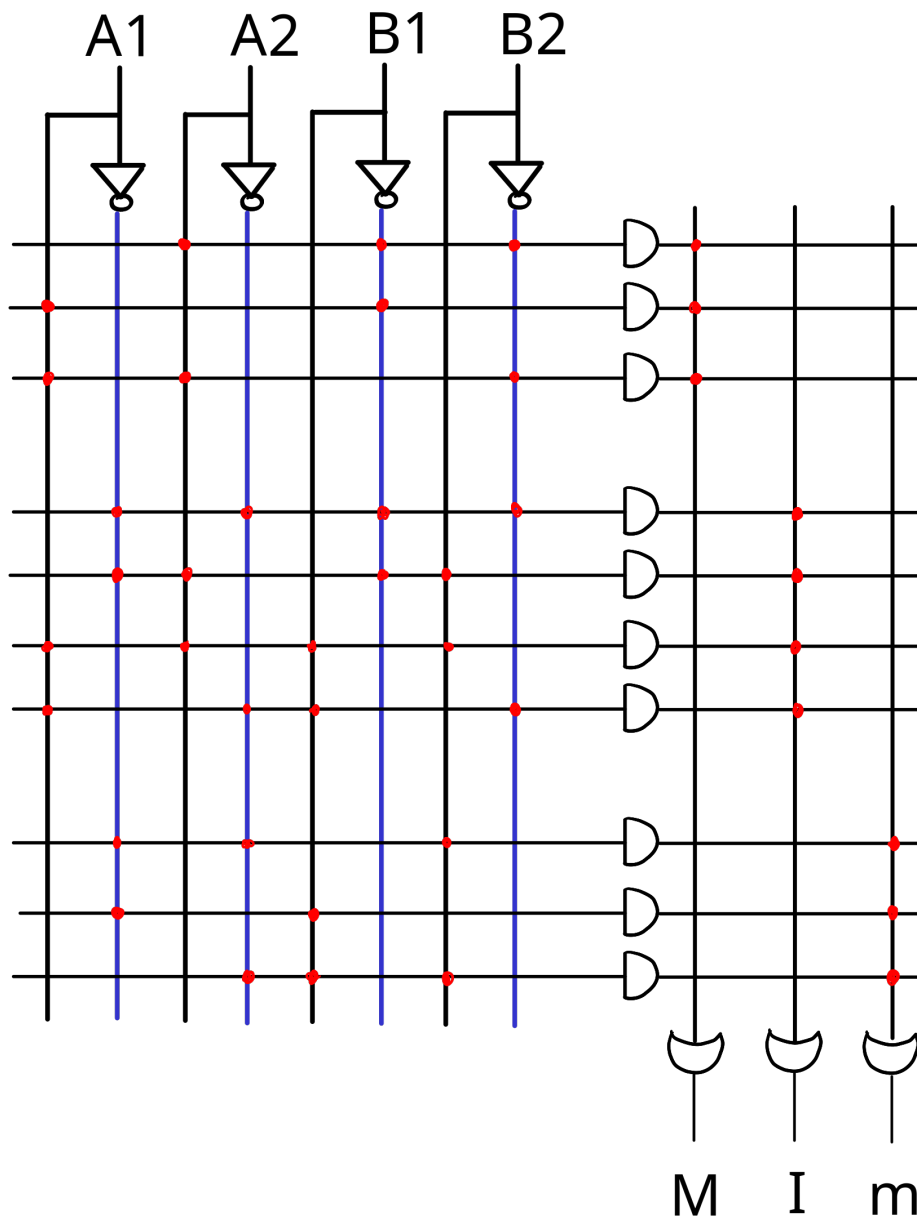

6)

x	y	z	xyz	x'y	xyz'	F
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1

x \ yz					
	00	01	11	10	
0			1	1	→ y
1			1	1	

7)

A)

a)


$$\underbrace{(ab' + a'b)}_{XOR} + \underbrace{((b.c).(c.a)' + (b.c)'.(c.a))}_{XOR}$$

OR


b)

a	b	c	b.c	c.a	(ab' + a'b)	(b.c).(c.a)' + (b.c)'.(c.a)	F
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0


c)

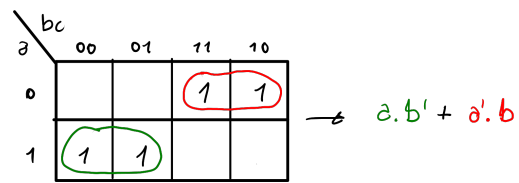

d)

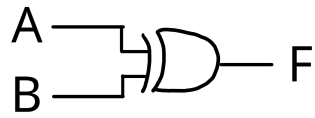

B)

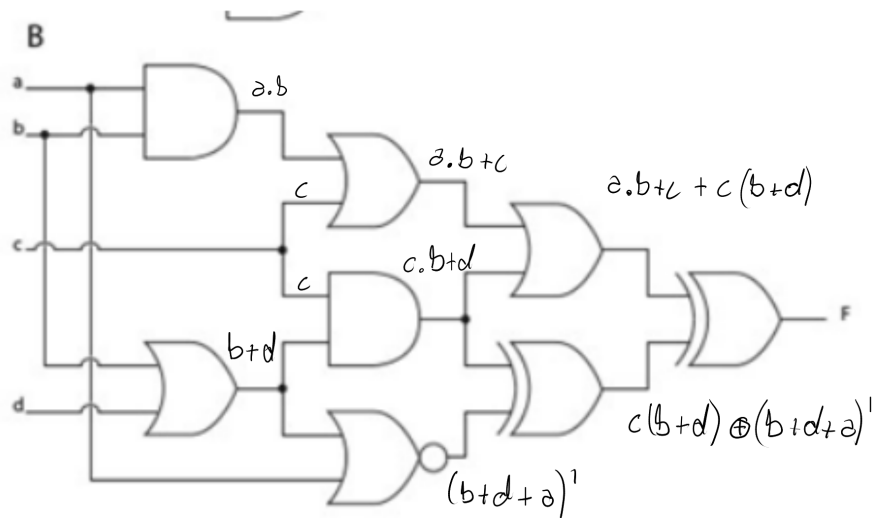

$$F = ((a \cdot b) + c) + c \cdot (b + d) \oplus c \cdot (b + d) \oplus ((b + d) + a)'$$

8)

a)

A_1	A_0	X_3	X_2	X_1	X_0
0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1

b)

Producto de maxiterminos:


$$X_0 = A_1 + A_0$$

$$X_1 = A_1 + A'_0$$


$$X_2 = A'_1 + A_0$$

$$X_3 = A'_1 + A'_0$$

d)

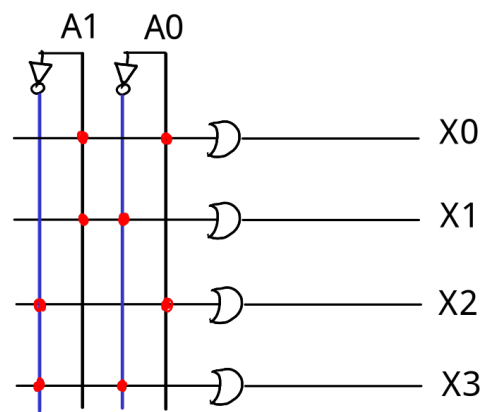


e)

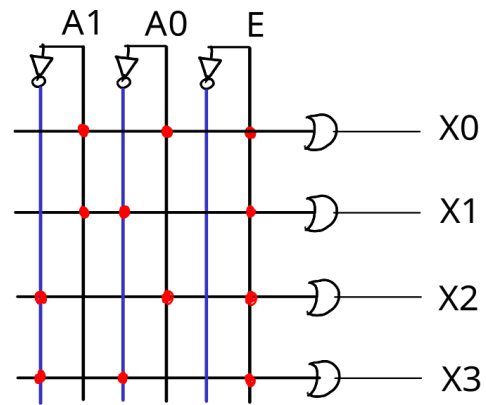


9)

a)

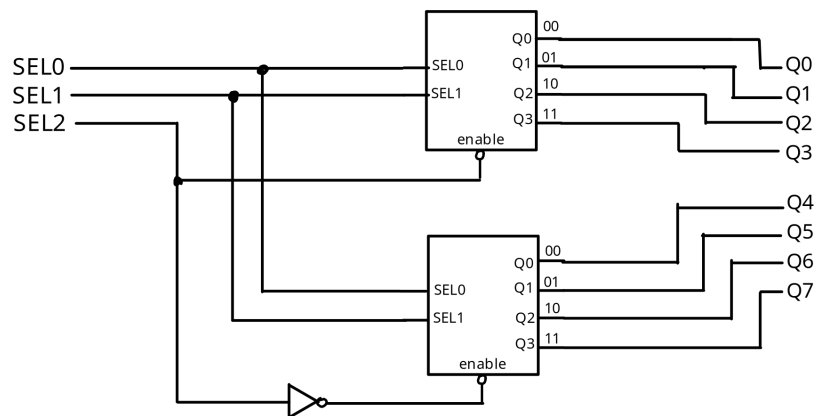


b)

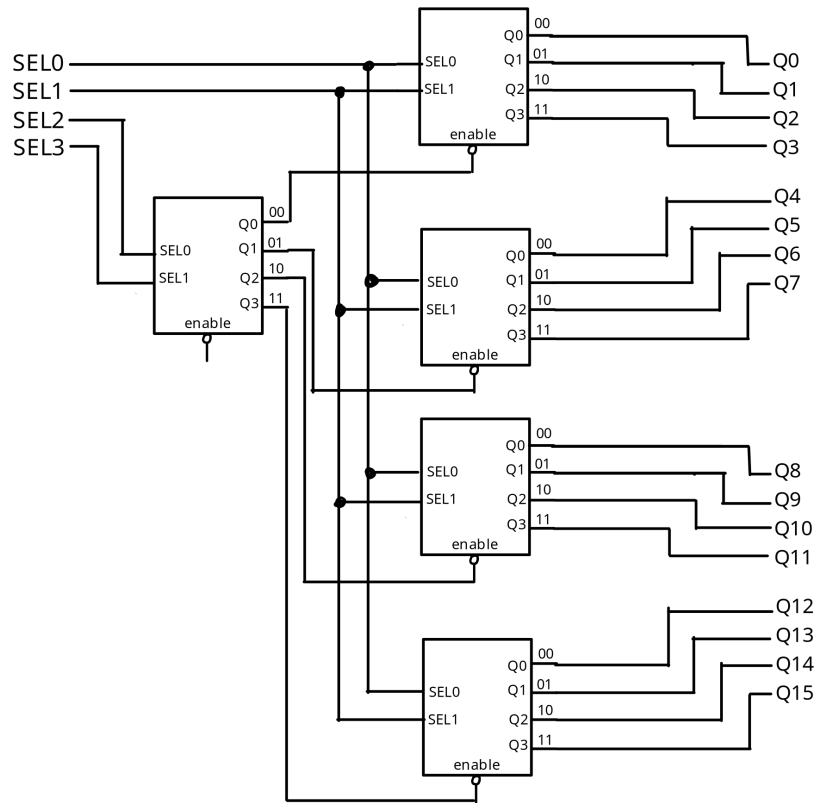


10)

a)

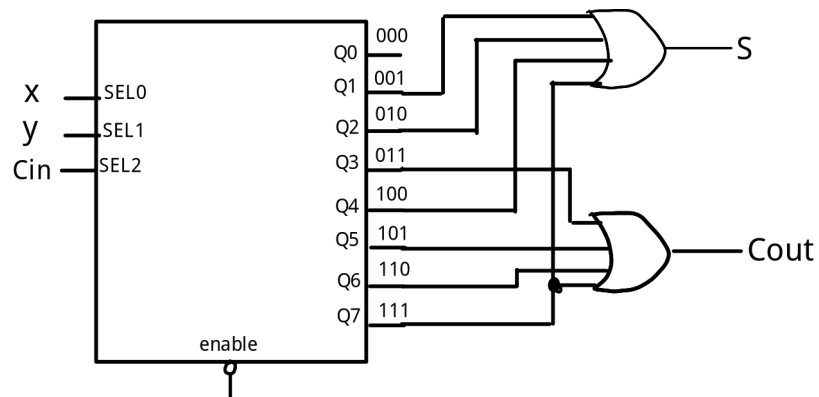


b)

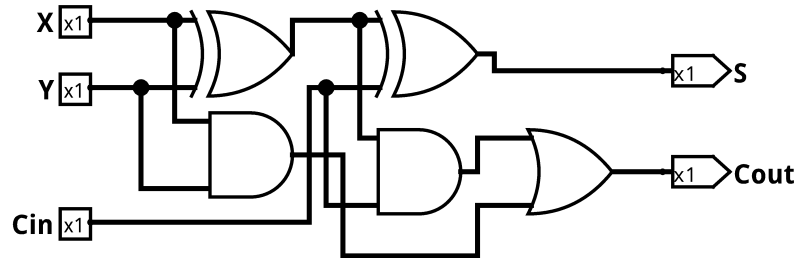


11)

a)


S	l_0	l_1	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

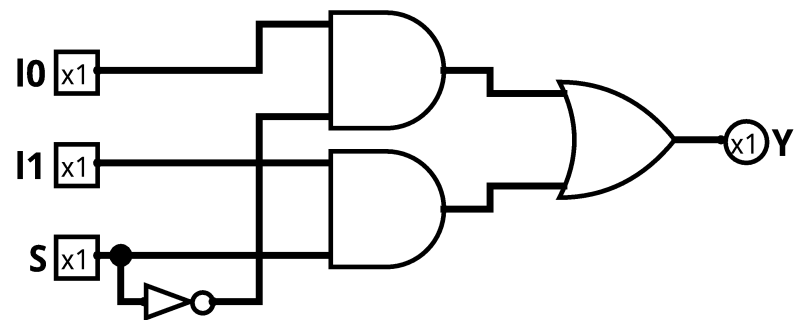

b)

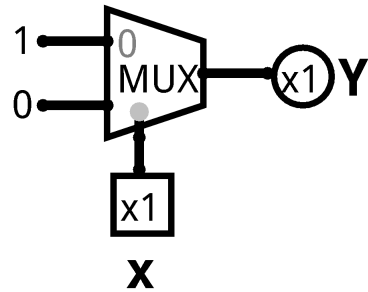

c)

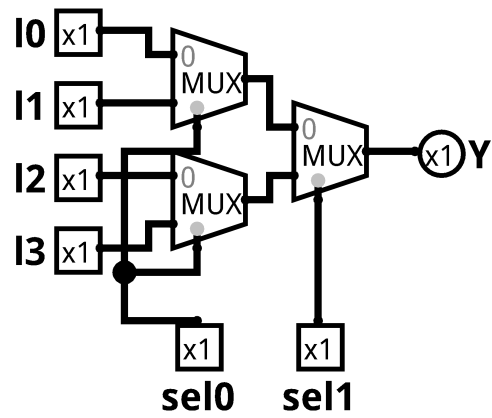

d)

- 1) Agregar $N/2$ MUX en la primer columna y que su entrada de seleccion esté conectada a la entrada menos significativa
- 2) Agregar la mitad de MUX que la vez anterior a la siguiente columna y conectarlos a la siguiente entrada de seleccion menos significativa
- 3) Repetir el paso anterior hasta tener una sola salida